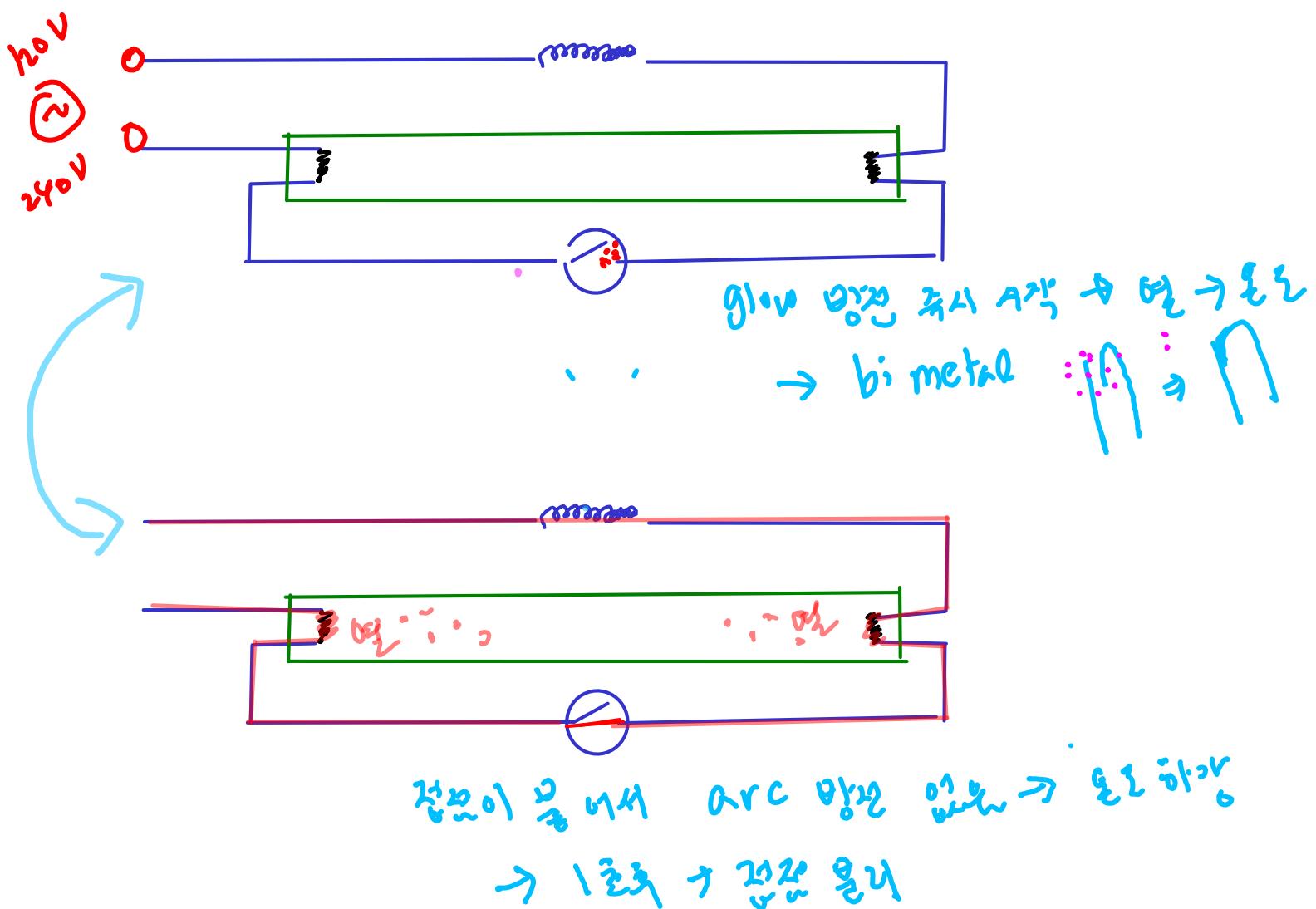




# Fluorescent Lamp (H.1)

Copyright (c) 2015 Young W. Lim.


Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".




start lamp glow

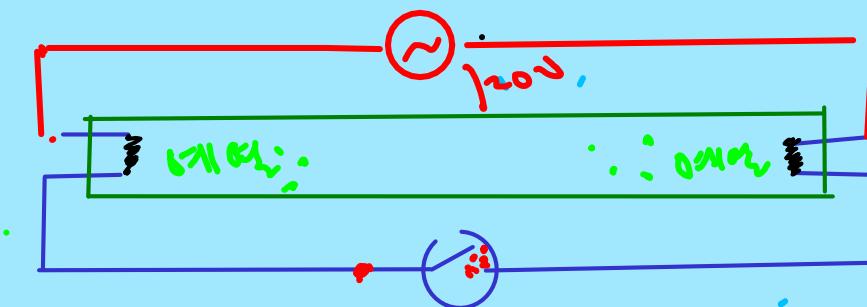
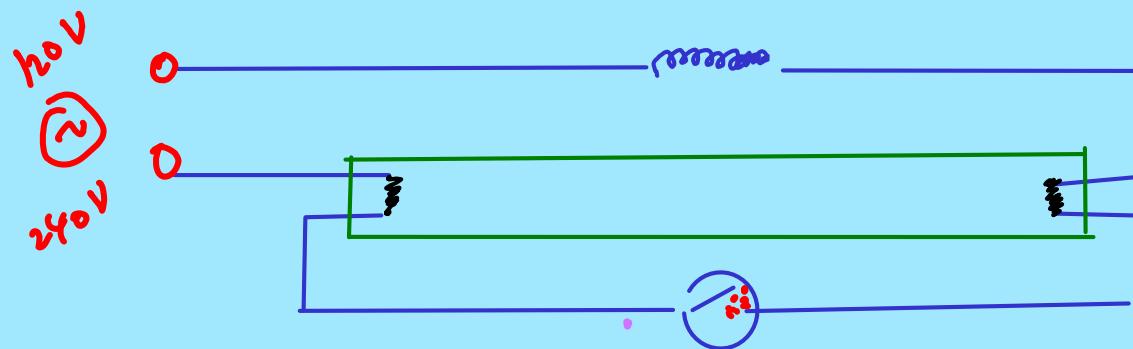


start lamp bimetal on

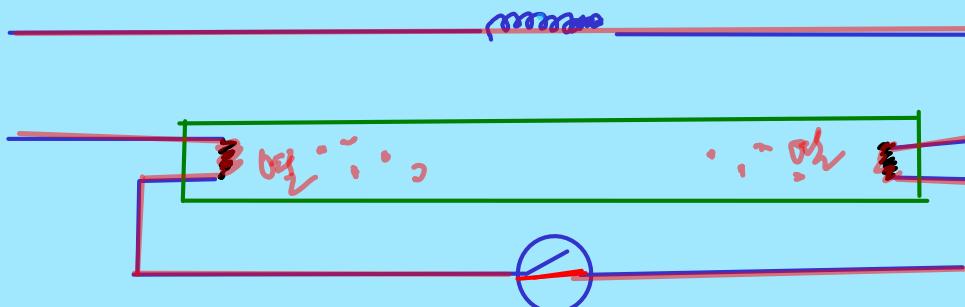

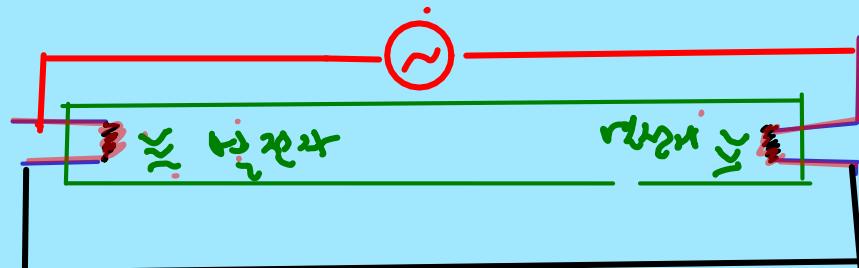점화이 끝나서 arc 방전 일어나  $\rightarrow$  휴지하고  
 $\rightarrow$  휴지 + 전류 끌리




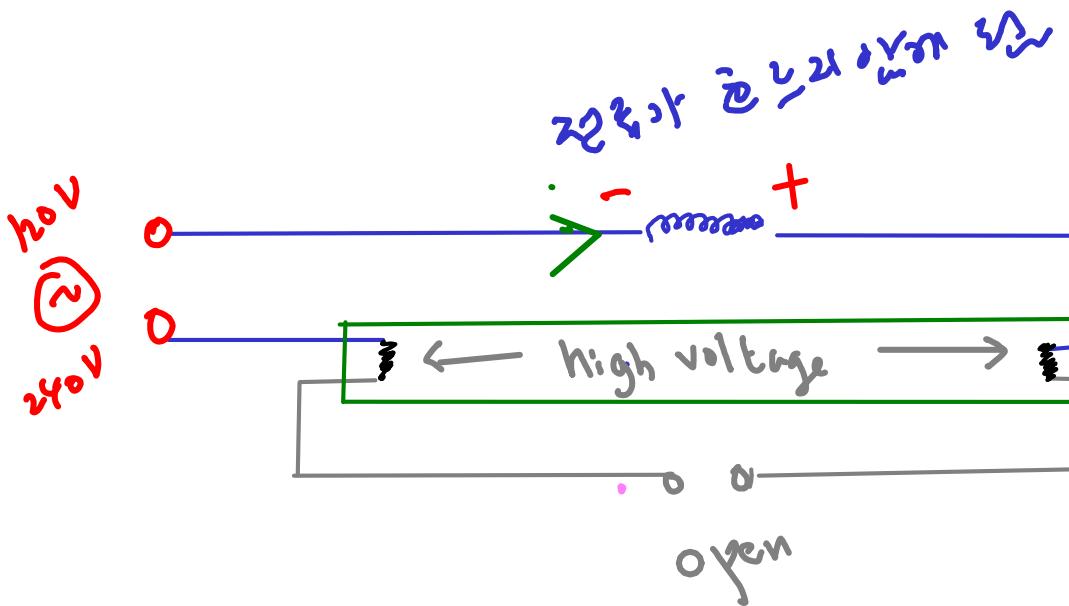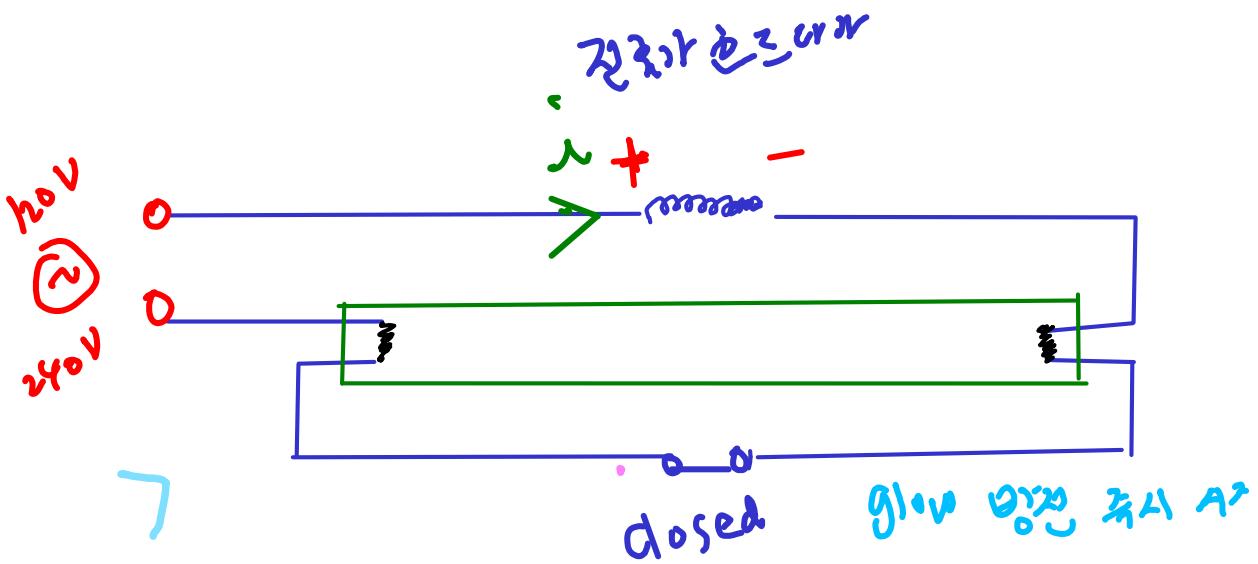

Էլեկտրա շահագողականություն

$i \rightarrow 0$

Ըստ  
ԾՎ

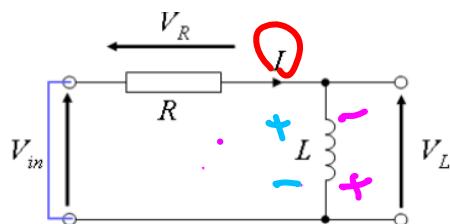


$$v_L = L \cdot \frac{di_L}{dt}$$


unyielding current  
voltage jump

Էլեկտրա շահագողականություն  
Էլեկտրա շահագողականություն


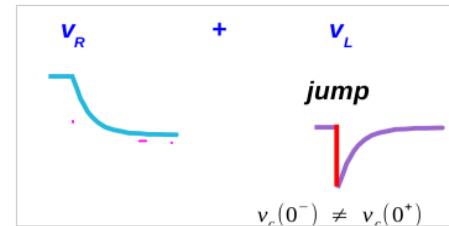
the inductor voltage changes abruptly by the applied step input voltage and then slowly becomes zero







$i$

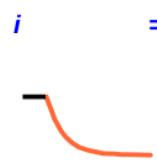


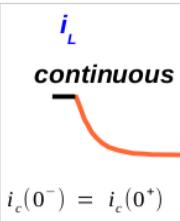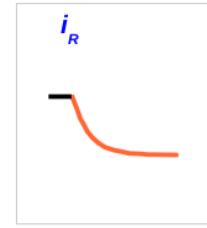the inductor current slowly follows the shape of the applied step input voltage



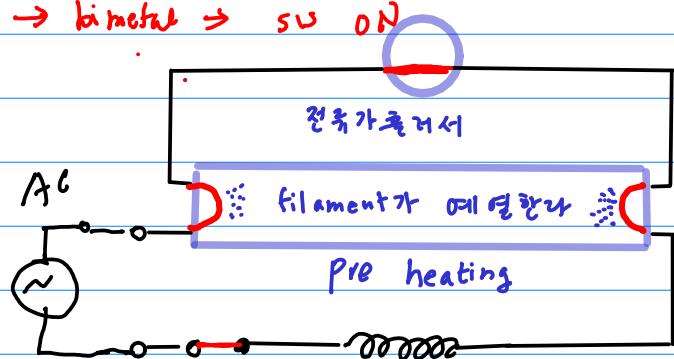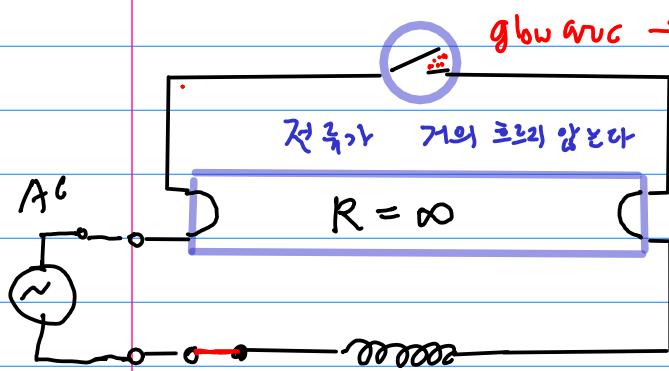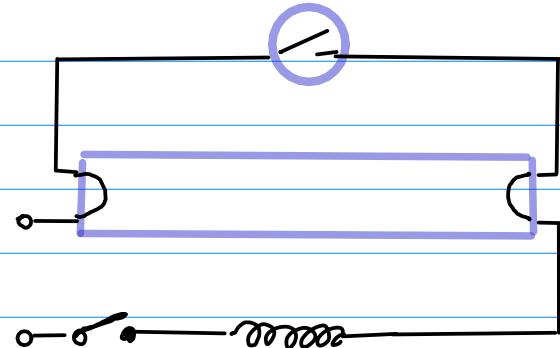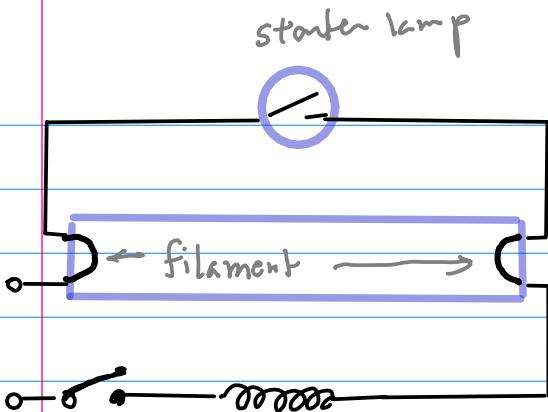


Ramp SW ON

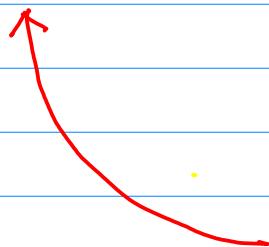

Ramp SW ON


전극과 전극 간 ①이  
되어서 원자기장력에 의한  
Voltage spike 발생

수소弧 arc放電  
연기 속으면 진정기  
분리된다

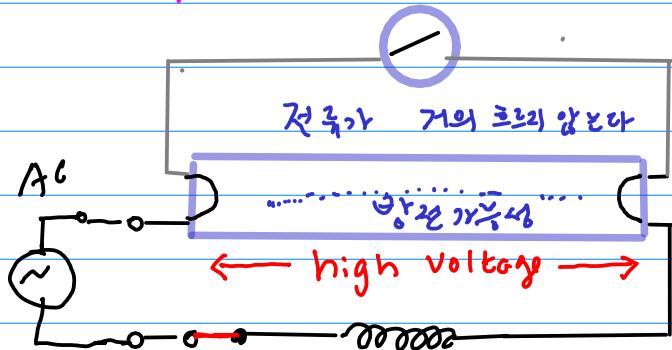

Ramp SW ON

전극 흐름 성공

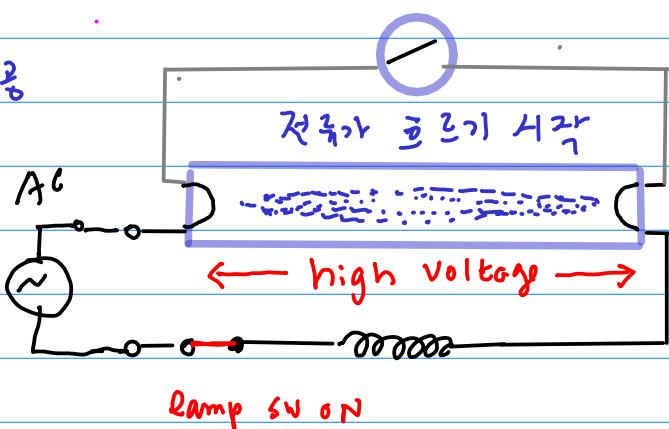


Ramp SW ON

avalanche effect

Small current  $\rightarrow$  large current

conductivity 증가  
(Resistance 감소)

전류가 성장

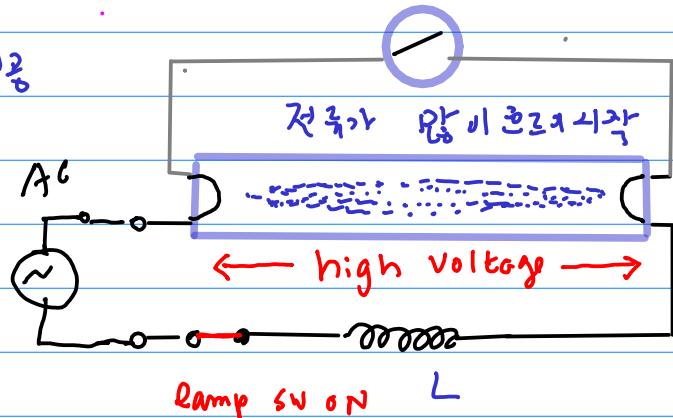

흐르는 전류는 양성기의 inductance  $u_1$


의 영향에 제한된다.

$$R \downarrow$$

$$X_L = \omega L$$

Current를

제한  
한다

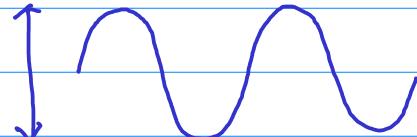

Avalanche

현상에 의해

아주 작아지게 됨

limit

$\Rightarrow$  양정기 (stabilizer)  
balast

$$\leftarrow V_{\text{lamp}} = V_{\text{start}} \rightarrow$$


avalanche effect

$R_{\text{lamp}}$  아주 작다

$V_{\text{lamp}}$  아주 작다

$$(V_{\text{lamp}} = I \cdot R_{\text{lamp}})$$

양정기의 영향에 제한된 전류가 흐름


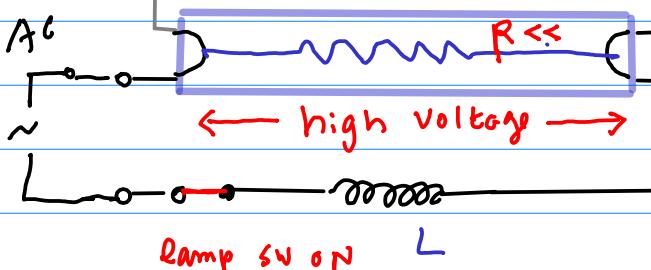



$$\underline{V_{\text{lamp}} = V_{\text{start}} <<}$$

이상 stater가 풍선 X no glow 형상.

$$V_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$V_L$  은  $i_L$ 보다  $90^\circ$  앞선다

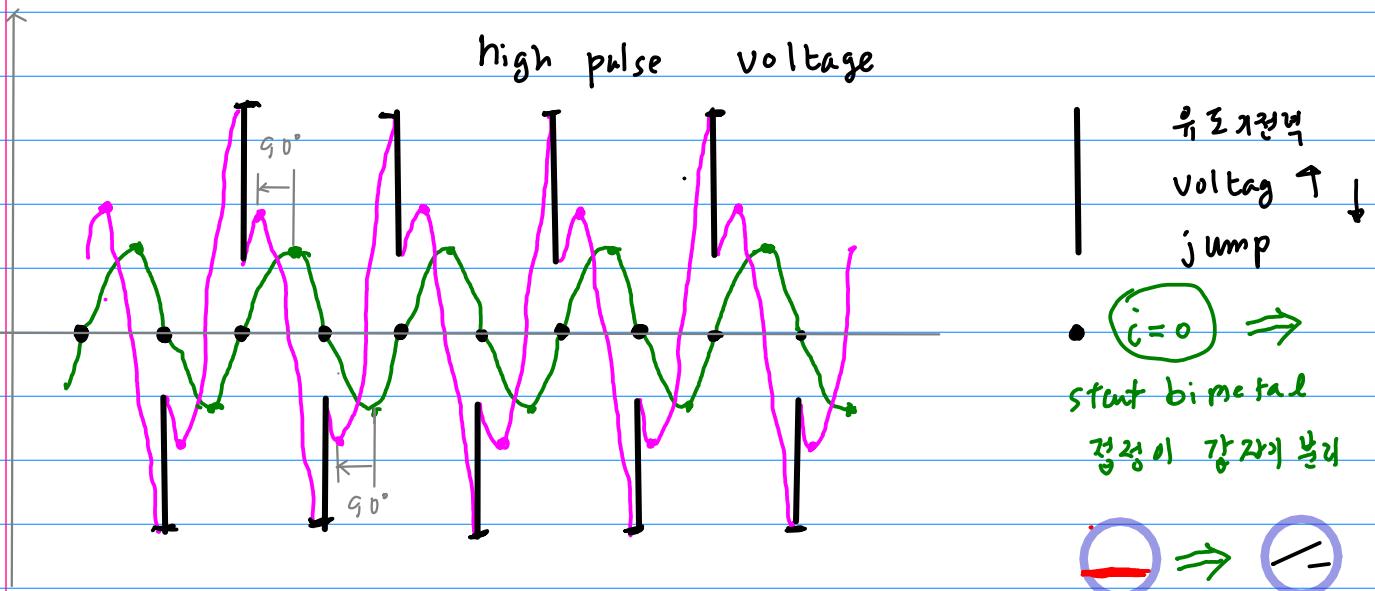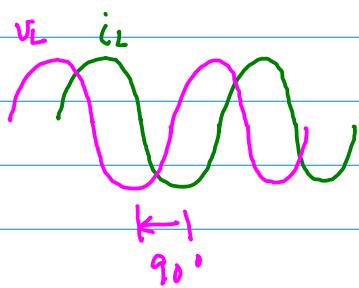

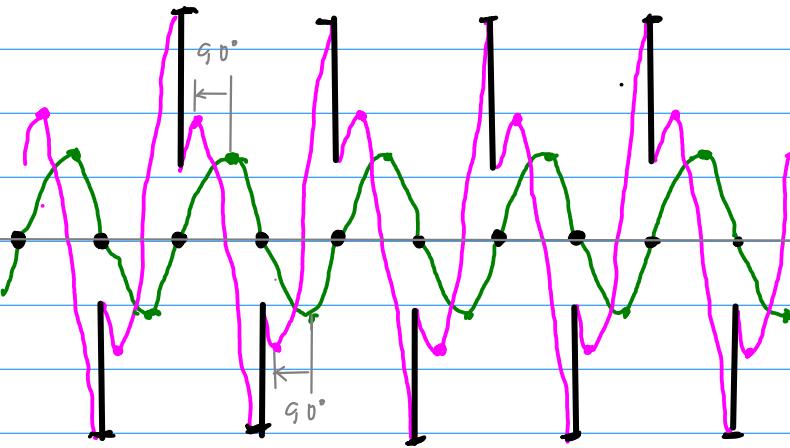


- 유도기전압  
Voltage ↑
- jump
- $i=0 \Rightarrow$  start bimetal
- 정지이 강제가 불리



✓  
balast

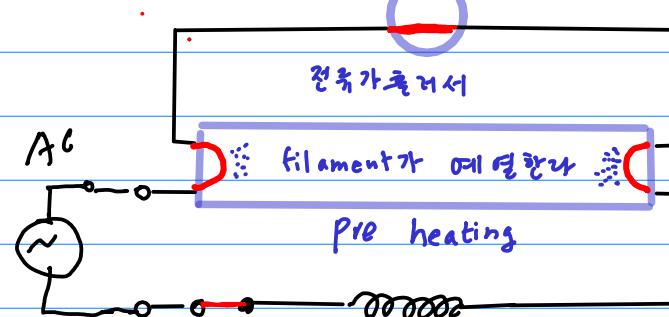
$at \rightarrow$  bimetal  $\rightarrow$  sv on






Ramp sv on

전극이 전류가 ①이  
되어서 유도기전압이 있음  
Voltage spike 발생

수소弧 arc에 의해  
연기 속으로 진입한  
분리된다.

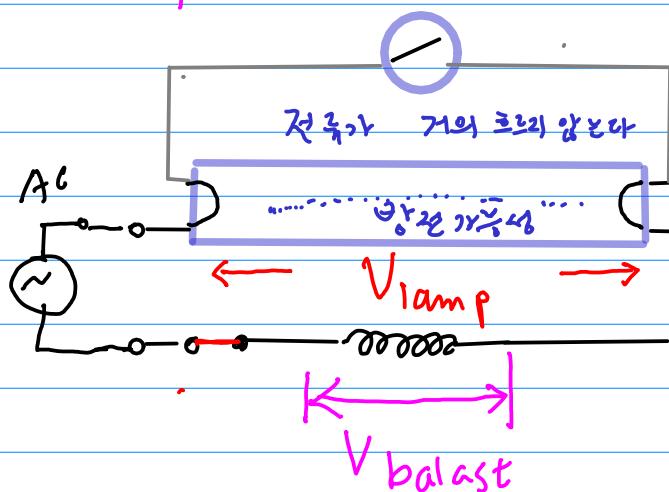
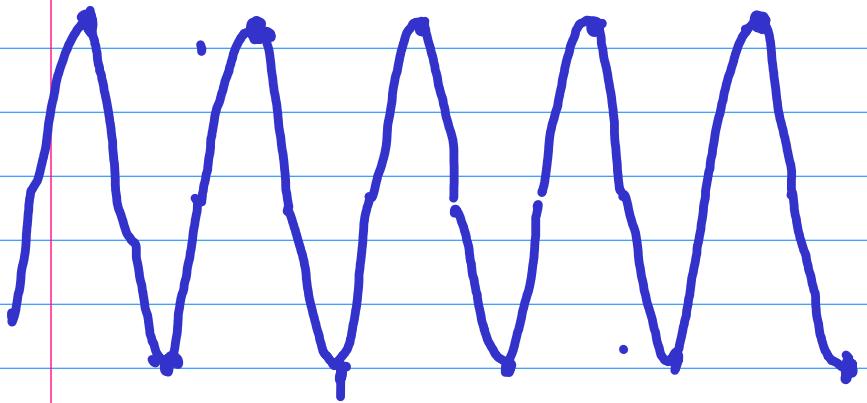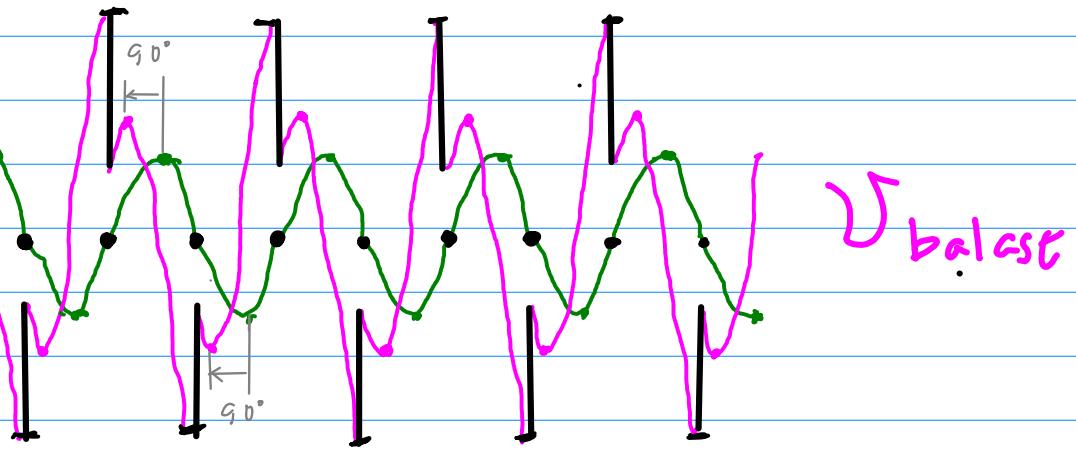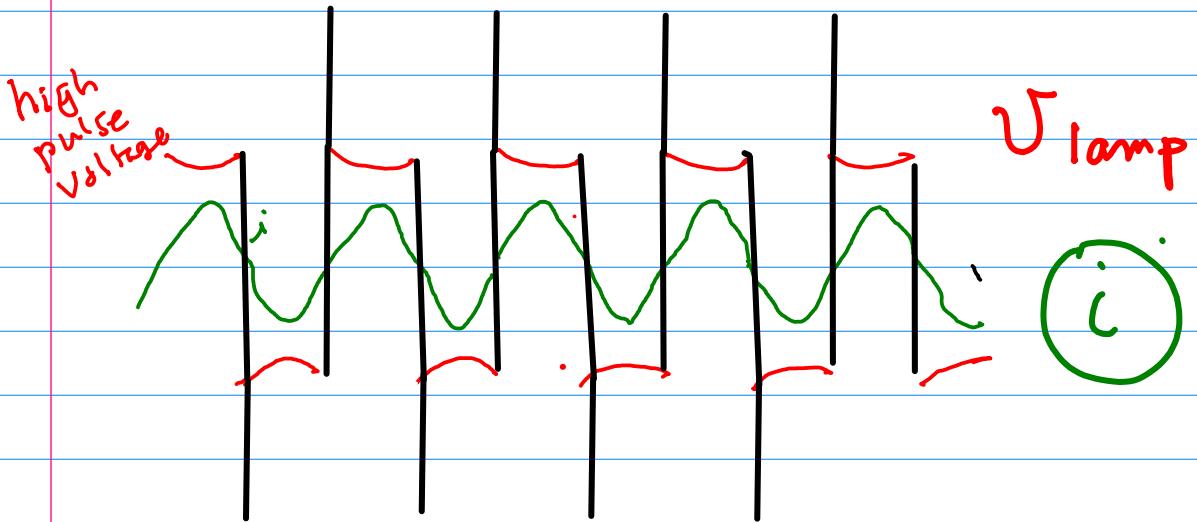
$$V_{\text{lamp}} + V_{\text{balance}} = \text{Ac voltage}$$



형광등 : 진공 유리관 + 수은 증기 + 아르곤 가스

arc 방전할 수 있는 방전관

arc 방전이 시작되면 열에 의한 전자 발생

유리관 내의 수은 증기의 원자와 충돌해서 자외선이 나온다.

자외선을 유리관 내벽의 형광물질을 통해서 가시광선이 되어 나온다.

(arc 방전 -> 열전자 -> 수은 증기 원자 충돌 -> 자외선 -> 가시광선)

기본적인 점등회로

처음: 백열전구와 같이 즉시 점등할 수 없다. (예열이 필요)

점등후: 전류를 차단하지 않으면 형광등의 필라멘트가 파괴된다. (안정기가 필요함)

↓ avalanche 전류↑ 저항↓

$$X_L = \omega L \text{ 예외인 전류값 제한}$$

점등후: 안정기는 일정한 전류를 안정되게 흘려보내는 역할을 한다.

점등후: 일정한 전류가 흐르면 안정기의 inductor 상자로 인해서 전류를 제한한다.

처음: 안정기 양단에 고전압 ("high pulse voltage")을 발생시켜 arc 방전이 일어나도록 한다.

- a. 전극의 필라멘트가 가열된다.
- b. 고온 전극에서 열전자가 방출된다.
- c. 스위치를 연다 (수동스위치, starter lamp의 bi-metal 접점의 분리됨을 의미)
- d. inductor 인 안정기의 양단에 유도기전력이 발생해서 고전압 펄스가 발생함
- e. 전극간에 고전압 "high pulse voltage"가 걸리게 되어 arc 방전이 개시된다.
- f. 형광등이 점등된 arc 방전 상태를 유지한다.

여기서 수동스위치 대신 점등관 (glow starter)을 사용하면 자동적으로 on-off가 되어 동작한다.

## Fluorescent Lamp Starter

형광등 켜기 위한 수동 switch 역할을 한다.  
회로를 열기도 하고 닫기도 한다.

형광등이 충분히 예열된 후에  
형광등의 예열 회로를 열어서  
필요한 "high pulse voltage"를  
형광등의 양쪽에 있는 필라멘트에 적용한다.  
형광등이 동작된다.

glow 방전을 이용한 작은 lamp인데  
bi-metal 접점이 있어서  
glow 방전으로 인한 온도 상승은  
bi-metal 접점을 닫게 한다. (switch on 상태, glow 방전은 중지상태)  
더이상 glow 방전에 의한 온도 상승이 없으므로  
온도가 하강하다가 1~2초후 bi-metal 접점이 분리된다.  
이런 bi-metal 접점이 접촉 / 분리를 반복하면  
형광등의 예열 회로를 On/Off하는 역할을 수행한다.  
안정기의 인덕터에 흐르는 전류를 ON-OFF함으로써  
유도기전력에 의한 high pulse voltage를  
형광등의 양단에 인가하게 된다.  
형광등의 arc 방전이 시작될 수 있다.

이런 starter lamp의 동작은 형광등을 켜는 초기에만 일어난다.

이러한 starting period 동안에는 예열을 한다. (pre-heat)

이런 타입의 형광등은 예열이 된 후에 빛이 들어온다.  
*전등이 .... arc 양자 .... avalanche effect*

전류 전류 많이 흐르고

$R \downarrow$

Voltage drop이 작아진다

$$V_{\text{lamp}} = V_{\text{start}} \downarrow$$

start glow 방전이 더 이상 일어나지 않는다

<1> 처음 형광등의 스위치를 on하면  
starter가 개방이 되어 있으므로  
형광등의 양쪽 필라멘트에 전류가 흐를 수 없다.

형광등을 켜기 위해서는 arc 방전이 일어나야 하는데  
고전압이 필요하다.  
즉, "high pulse voltage"를 형광등 램프 양단에 인가하여야 한다.  
--> 형광등내의 gas 이온화하고 방출된 열전자가  
이오화된 수은 증기와 충돌해서 자외선을 방출할 수 있다.

에열이 없이 cold start를 하면 형광등의 수명이 줄어든다.  
그래서 "high pulse voltage"를 인가하기 전에  
"preheat current" 인가한다.

<2>

\* starter의 동작 전압 이상의 전압이 인가되면  
starter lamp의 glow 방전 -> 온도 상승 -> bi-metal 접점 닫힘  
-> stater lamp의 glow 방전이 중지 -> 온도 하강 -> bi-metal 접점의 열림  
이 과정을 반복한다.

\* starter 동작 전압보다 낮은 전압이면  
이러한 반복 사이클이 중단된다

starter의 bi-metal 접점의 닫히면 필라멘트, 안정기가 직렬로 ac main 전원에 연결됨  
--> pre-heat current가 흐른다.

<3>

처음:

ballast (안정기)는 inductor --> 전류의 변화에 저항한다.

인덕터를 통과하는 전류는 갑자기 변화할 수 없다.

인덕터 양단의 전압은 갑자기 변화한다. (유도기전력, +, -)

starter의 bi-metal 접점의 갑작스런 on-off -->

안정기의 양단에 유도 기전력을 발생함.

--> voltage spike ("striking high pulse voltage")

점등후:

안정기는 전류를 안정하게 유지하려고 한다.

<4>

형광등이 점등이 되면  
계속 형광등의 필라멘트가 고온을 유지하여 열전자를 방출하도록  
안정기는 전압과 전류를 제어한다.

starter lamp의 동작 전압보다 낮아져서,  
starter lamp는 동작 중지한 상태로 유지한다.

안정기의 역할

처음:

generate high pulse voltage

형광등 내부의 arc 방전을 위해서는 보통 전압 120/240V 훨씬 높은 전압 펄스를 인가해야됨

점등후:

limits the maximum current

arc 방전이 시작된 후에는 전류를 안정된 값으로 유지해야 함.

인덕터를 통과하는 전류가 갑자기 멈추면,

voltage flyback (high voltage pulse) 현상이 일어남.

정상 동작 상태

arc 방전 : plasma 상태

보통 저항: 전류 증가  $\rightarrow$  전압 증가 ( $V = IR$ )

negative resistance : 전류 증가  $\rightarrow$  전압 감소  $\Rightarrow$  필라멘트가 손상

안정기가 Series Impedance를 제공한다  $\rightarrow$  전류를 제어한다.

그림 2:

형광등 양단의 전류가 최대가 되면 전압은 최소